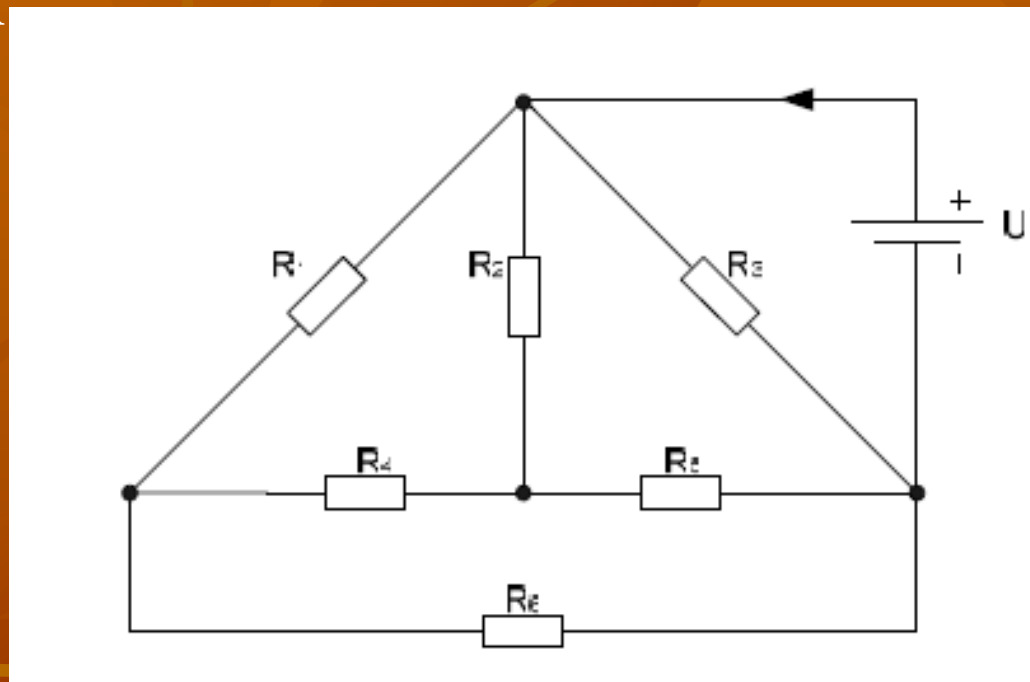


Zadaci i rješenja sa natjecanja iz Osnova elektrotehnike 2

Zadatke i rješenja pripremila škola Ruđer
Bošković i škola u Daruvaru, prezentaciju
izradio Zdravko Borić, prof.

- Izračunaj napon U , ako je zadano:

$R_1=18\Omega$, $R_2=6\Omega$, $R_3=18\Omega$, $R_4=6\Omega$, $R_5=6\Omega$, $R_6=18\Omega$
i $I=2A$




Spoj otpora R_2 , R_4 i R_5
transfigurirati u spoj u trokut
otpora R_{24} , R_{25} i R_{45}

$$\frac{1}{R_0} = \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5}$$

$$R_0 = 2\Omega$$

$$R_{24} = \frac{R_2 * R_4}{R_0} = 18\Omega$$

$$R_{25} = R_{45} = R_{24} = 18\Omega$$

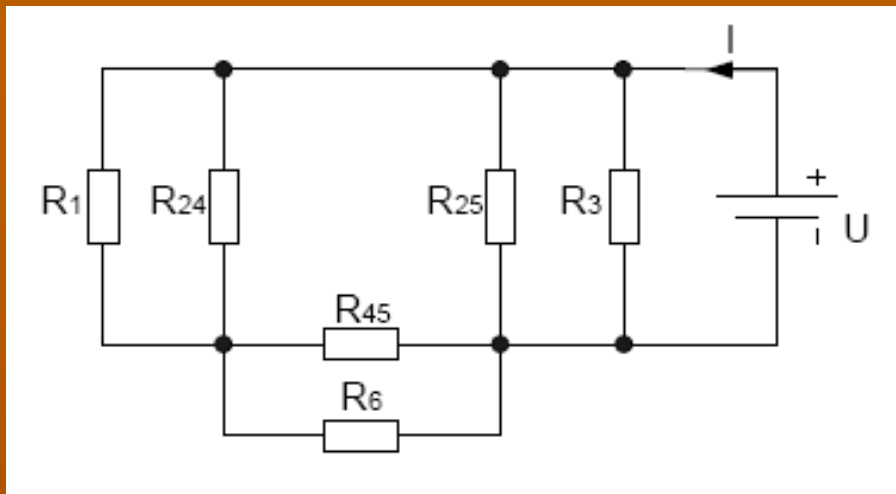

$$R_{124} = \frac{R_1 * R_{24}}{R_1 + R_{24}} = 9\Omega$$

$$R_{325} = R_{645} = R_{124} = 9\Omega$$

$$R_{12456} = R_{124} + R_{645} = 18\Omega$$

$$R_{uk} = \frac{R_{325} * R_{12456}}{R_{325} + R_{12456}} = 6\Omega$$

$$U = I * R_{uk} = 12V$$

- Struja $i(t)=0,5\sin(1000t)$ A teče kroz serijski spoj $R=30$, $L=10\text{mH}$ i $C=20\mu\text{F}$. Napiši izraze za trenutne vrijednosti $u_R(t)$, $u_C(t)$, $u_L(t)$, te $u(t)$. Prikaži vektorski struju i napone.

$$u_R(t) = 15\sin(1000t)\text{V}$$

$$X_L = \omega L = 10\Omega$$

$$u_L(t) = 5\sin(1000t + \frac{\pi}{2})\text{V}$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = 50\Omega$$


$$u_C(t) = 25\sin(1000t - \frac{\pi}{2})\text{V}$$

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_C - X_L)^2} = 50\Omega$$

$$\cos\varphi = \frac{R}{Z} = 0,6$$

$$\varphi = 53^\circ$$
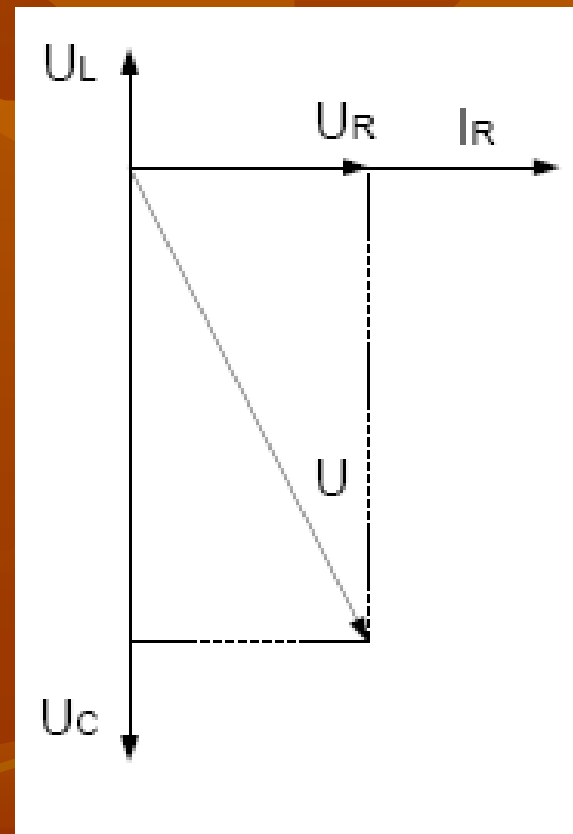
$$u(t) = 25\sin(1000t - 53^\circ)\text{V}$$



- Odredi trenutne vrijednosti napona $u(t)=150\sin(628t)V$ u trenucima $\Delta t_1=0,5ms$, $\Delta t_2=2ms$ i $\Delta t_3=4ms$ nakon prolaza napona kroz maksimalnu vrijednost. Nacrtaj vremenski prikaz napona.

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = 100\text{Hz}$$

$$T = 10\text{ms}$$

Maksimalna vrijednost napona je u trenutku

$$\frac{T}{4} = 2,5\text{ms}$$

$$\Delta t_1 + \frac{T}{4} = 3\text{ms}$$


$$u(3\text{ms})=142,7\text{V}$$

$$\Delta t_2 + \frac{T}{4} = 4,5\text{ms}$$


$$u(4,5\text{ms})=46,6\text{V}$$

$$\Delta t_3 + \frac{T}{4} = 6,5\text{ms}$$

$$u(6,5\text{ms})=-121,2\text{V}$$

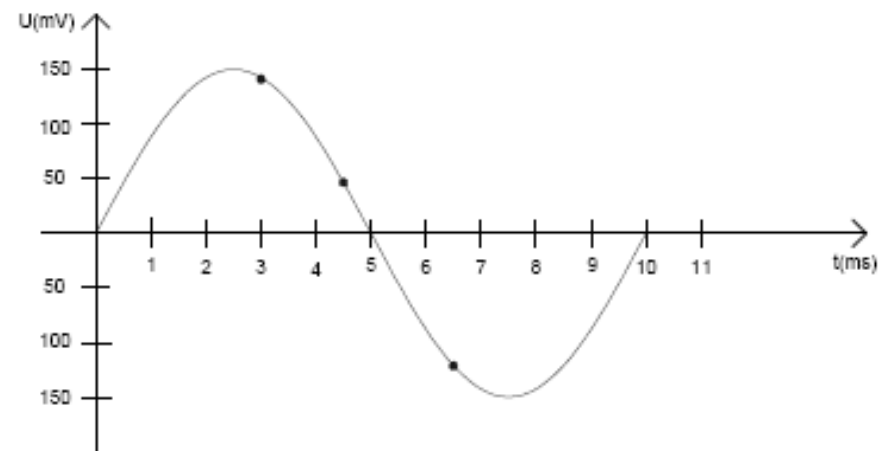

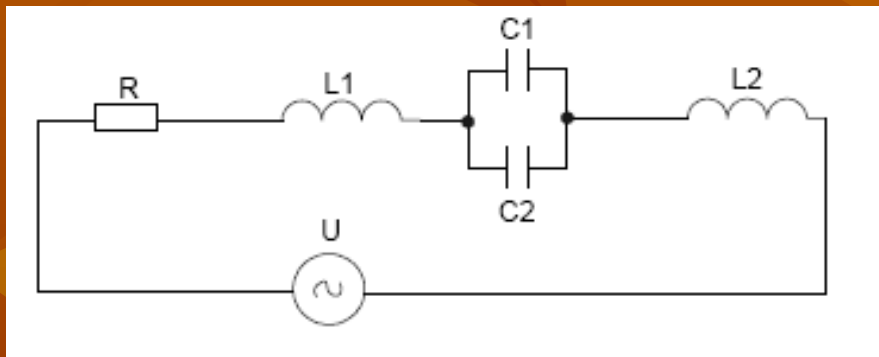- Odredi frekvenciju kod koje će krug biti u rezonanciji, te izračunaj struju i prividni otpor kod :
 - a) rezonantne frekvencije
 - b) frekvencije $f_1 = f_0/2$
 - c) frekvencije $f_2 = 2f_0$



$$R = 100\Omega$$

$$L_1 = 20\text{mH}$$

$$L_2 = 20\text{mH}$$

$$C_1 = 60\text{nF}$$

$$C_2 = 30\text{nF}$$

$$U = 10\text{V}$$

$$C = C_1 + C_2 = 90\text{nF}$$

$$L = L_1 + L_2 = 40\text{mH}$$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = 2654\text{Hz}$$

a) $Z = R$

$$I = \frac{U}{R} = 0,1\text{A}$$

c) $f_2 = 5308\text{Hz}$

$$X_L = 1333\Omega$$

$$X_C = 333\Omega$$

$$Z = 1005\Omega$$

$$I = 9,95\text{mA}$$

b)

$$f_1 = 1327\text{Hz}$$

$$X_L = \omega L = 333\Omega$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = 1333\Omega$$

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} = 1005\Omega$$

$$I = \frac{U}{Z} = 9,95\text{mA}$$


- Odredi vrijednost otpora R_1 tako da fazni kut izmenu napona i ukupne struje bude 30° .

$$U = 10 \angle 0^\circ$$

$$f = 1 \text{ kHz}$$

$$R_2 = 47 \text{ k}\Omega$$

$$C = 10 \text{ nF}$$

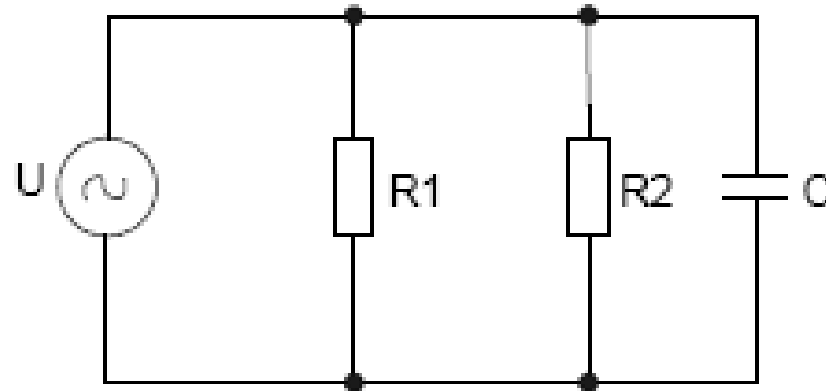

$$X_c = \frac{1}{2\pi f C} = 15,9 \text{ k}\Omega$$

$$B_c = \frac{1}{X_c} = 62,8 \mu\text{S}$$

$$\text{tg}\varphi = \frac{B_c}{G}$$

$$G = \frac{B_c}{\text{tg}\varphi} = 109 \mu\text{S}$$

$$G_2 = \frac{1}{R_2} = 21 \mu\text{S}$$

$$G_1 = G - G_2 = 88 \mu\text{S}$$

$$R_1 = \frac{1}{G_1} = 11,4 \text{ k}\Omega$$

- Tri jednaka trošila $Z=4500 \Omega$ vezana su u trokut i priključena na trofaznu mrežu 220/380V.
 - a) koliki trebaju biti otpori trošila vezanih u zvijezdu da bi linijske struje u oba slučaja bile jednake
 - b) izračunaj snage za oba slučaja; spoj u trokut, spoj u zvijezdu

a)

$$I_L = \frac{U_L}{Z} \cdot \sqrt{3} = 0,146A$$

$$I_L' = \frac{U_f}{Z'}$$

$$Z' = \frac{U_f}{I_L} = 1506\Omega$$

b)

$$P = \sqrt{3} \cdot U_L \cdot I_L$$

$$P_{\Delta} = 3I_F \cdot U_L = 3 \cdot \frac{I_L}{\sqrt{3}} \cdot U_L = \sqrt{3} \cdot 0,146 \cdot 380 = 96,1W$$

$$P_{\lambda} = 3 \cdot I_L \cdot U_F = 3 \cdot I_L \cdot \frac{U_L}{\sqrt{3}} = \sqrt{3} \cdot 0,146 \cdot 380 = 96,1W$$


- Direktnom primjenom Kirchhoffovih zakona izračunaj struje I_1 i I_2 , te napone U , ako idealan ampermetar pokazuje 3A smjera prema slici.


$$R_1 = 1\text{k}\Omega$$

$$R_2 = 1\text{k}\Omega$$

$$R_3 = 3.33\text{k}\Omega$$

$$R_4 = 1\text{k}\Omega$$

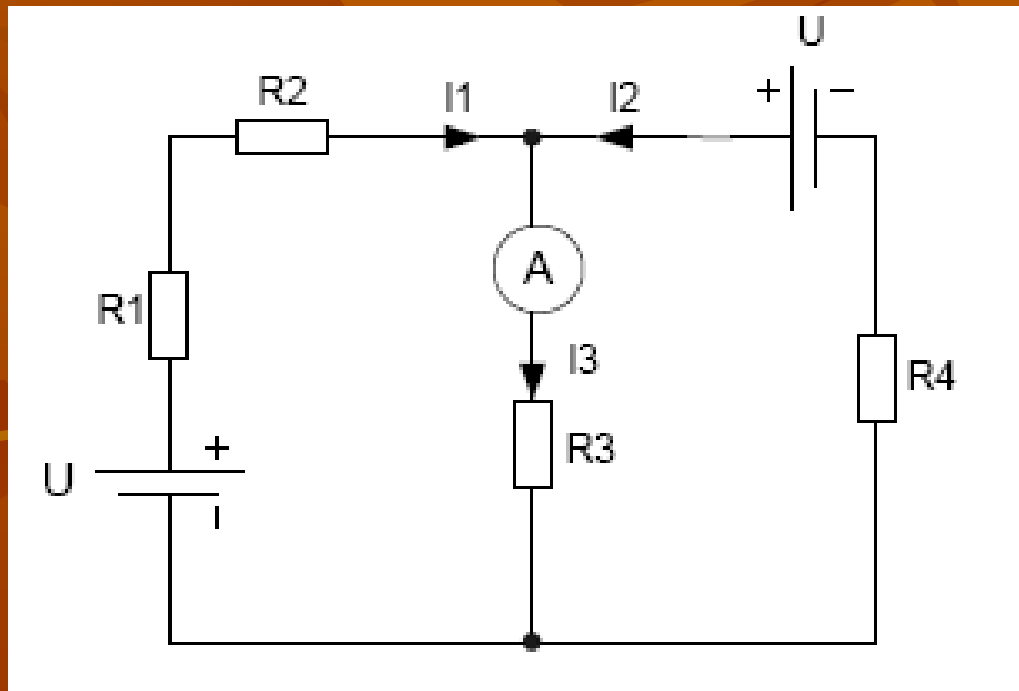

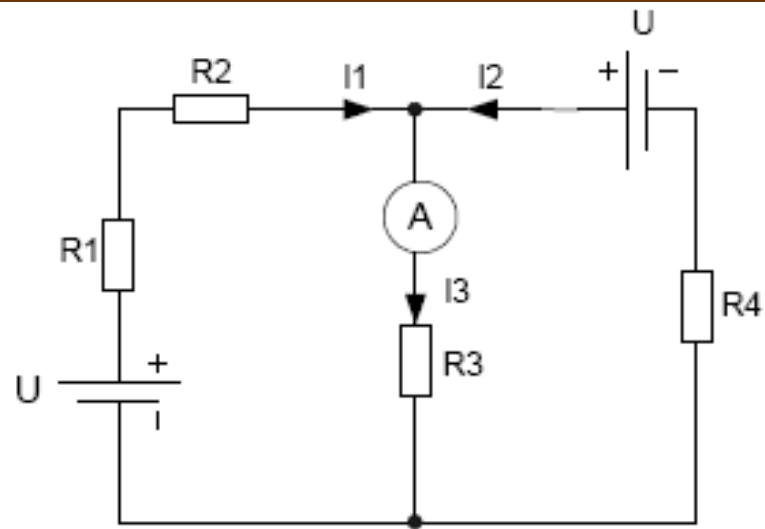

$$I_1 + I_2 = I_3 \Rightarrow I_1 = 3 - I_2$$

$$U = I_1(R_1 + R_2) + I_3 R_3$$

$$U = I_2 R_4 + I_3 R_3$$

$$U = 2I_1 + 10$$

$$U = I_2 + 10$$


$$I_2 = 2A$$


$$I_1 = 1A$$

$$U = 12V$$

- Primjenom metode konturnih struja izračunaj struju I_2 te napone izvora E_1 i E_5 , ako idealni ampermetar A_1 pokazuje 3A i idealni voltmetar 20V.

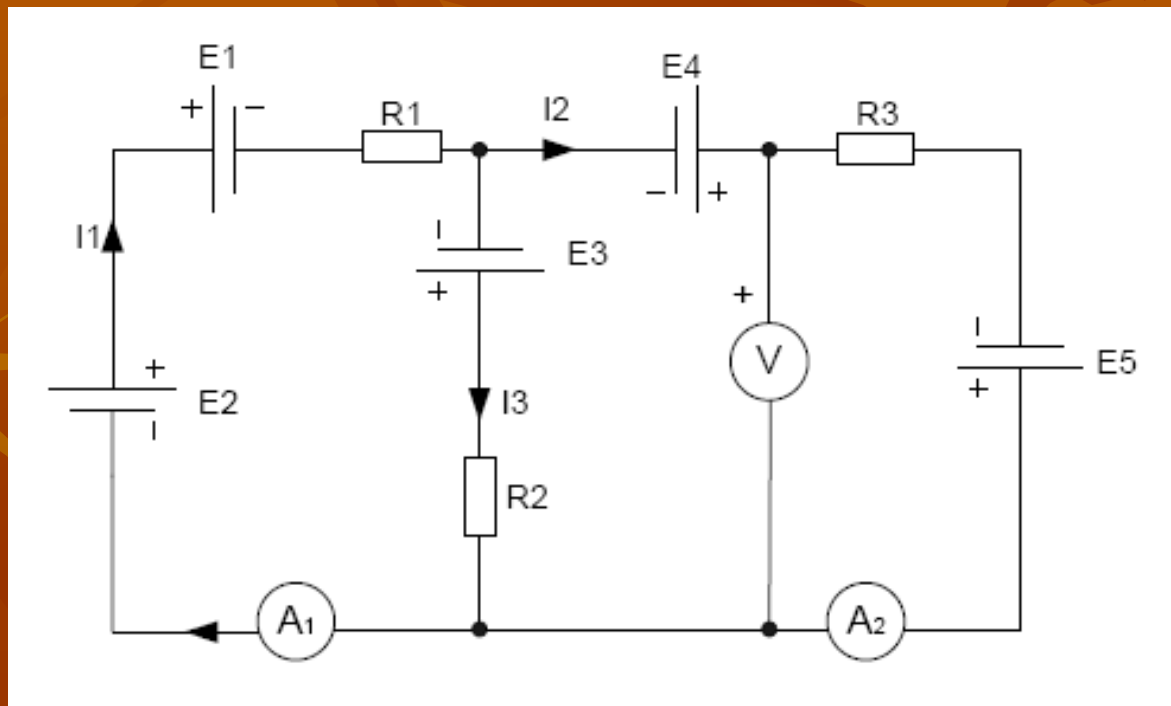Zadano je: $E_2=90\text{V}$, $E_3=30\text{V}$, $E_4=40\text{V}$, $R_1=5\Omega$,
 $R_2=10\Omega$, $R_3=20\Omega$



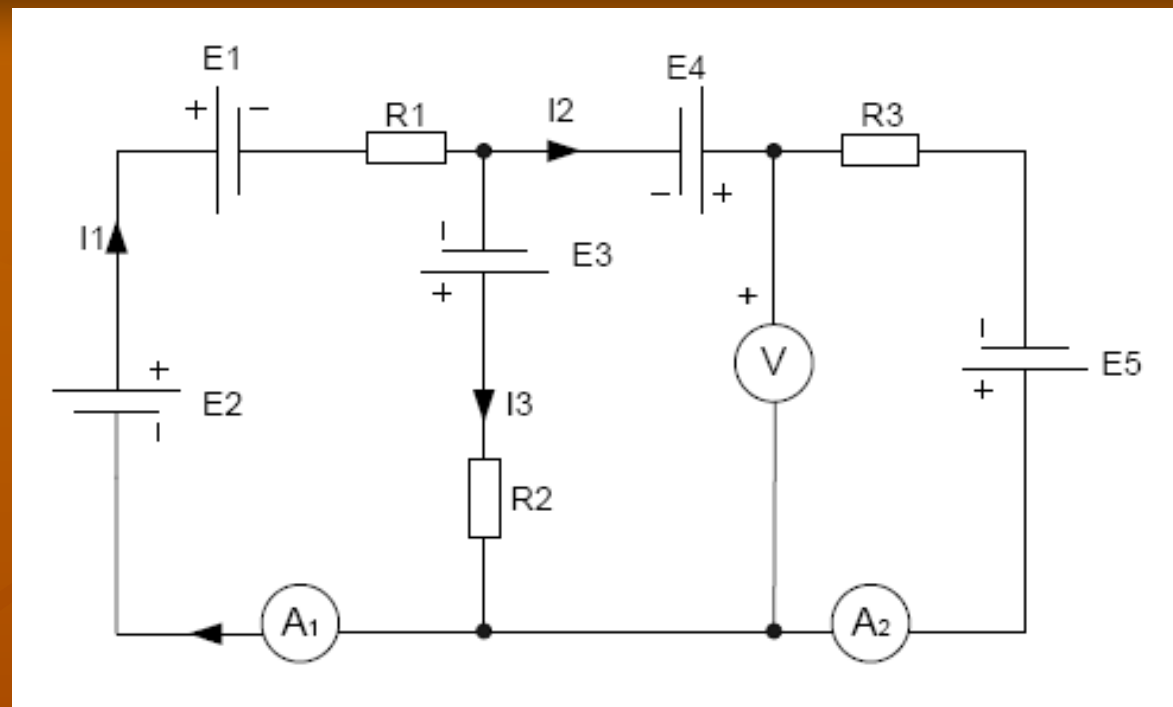

$$I_1 = 3A$$

$$U_V + E_5 = -I_{II} * 20 \Rightarrow I_{II} = -1 - \frac{E_5}{20}$$

$$E_2 - E_1 + E_3 = I_1(R_1 + R_2) + I_{II}R_2$$

$$-E_5 - E_4 + E_3 = I_{II}(R_3 + R_2) + I_1R_2$$

$$120 - E_1 = 15 * 3 + 10I_{II}$$

$$-E_5 - 10 = 30I_{II} + 10 * 3$$

$$E_5 = 20V$$

$$E_1 = 95V$$

$$I_2 = -I_{II} = 2A$$

- U paralelnom RLC spoju poznata je jalova snaga $Q=200\text{Var}$, izvor napona $U=50\text{V}$ i frekvencije 50Hz , $R=5$ i $X_L=10$. Izračunaj:

a) sve struje

b) kapacitivni otpor i kapacitet

c) admitanciju

d) fazni kut

Nacrtaj:

e) vektore struja

a)

$$I_R = \frac{U}{R} = 10A$$

$$I_L = \frac{U}{X_L} = 5A$$

$$Q = \frac{U^2}{X_L} - \frac{U^2}{X_C}$$

$$\frac{1}{X_C} = \frac{Q}{U^2} + \frac{1}{X_L}$$

$$I_C = \frac{U}{X_C} = 1A$$

$$I = \sqrt{I_R^2 + (I_L - I_C)^2} = 10,77A$$

b) $X_C = 50\Omega$
 $C = 63,67\mu F$

c)


$$Y = \frac{I}{U} = 0,215s$$

d)


$$\operatorname{tg}\rho = \frac{I_C - I_L}{I_R} = -0,4$$


$$\rho = -21,8^\circ$$

e)

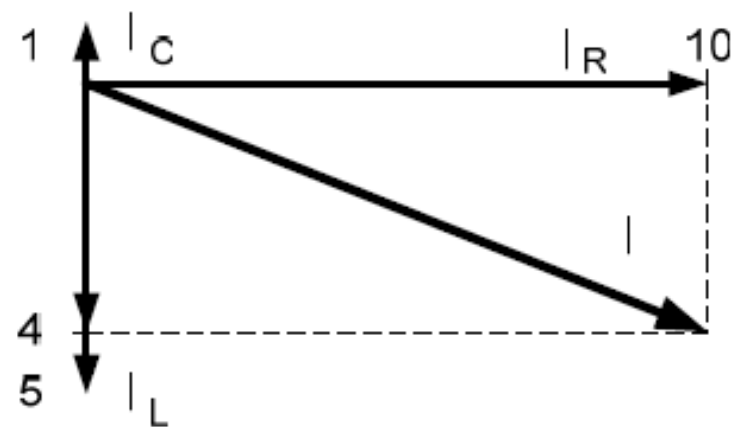

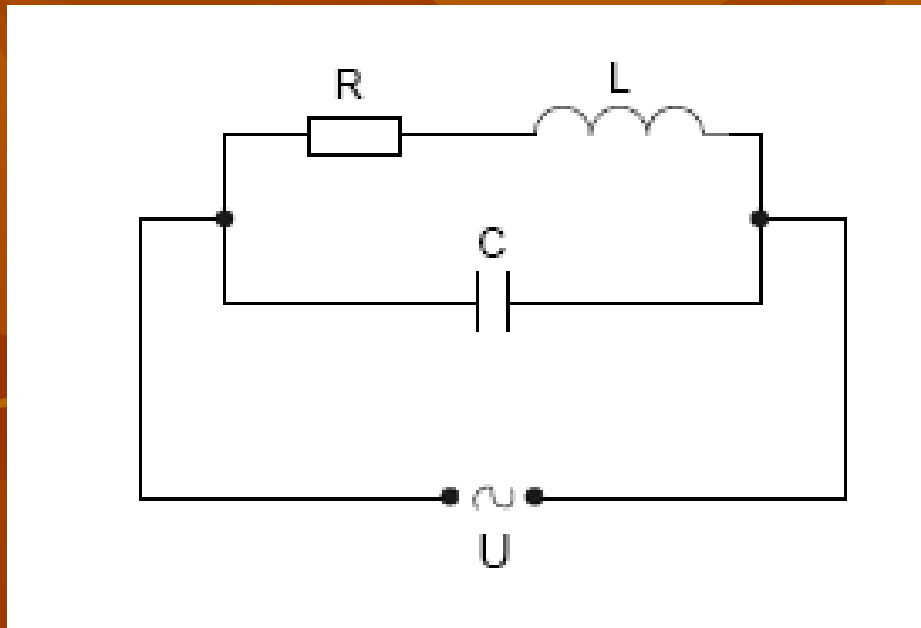- Koliki treba biti kapacitet spojenog kondenzatora da bi krug bio u rezonanciji pri frekvenciji 500Hz, ako je $R=20$, $L=10\text{mH}$ i $U=220\text{V}$?



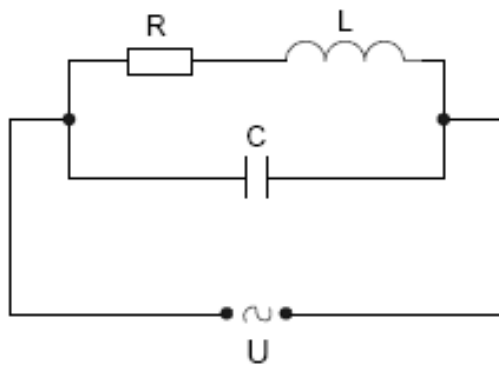

$$X_L = 2\pi fL = 31,4\Omega$$

$$Z_{RL} = \sqrt{R^2 + X_L^2} = 37\Omega$$

$$I_{RL} = \frac{U}{Z_{LR}} = 5,9A$$


$$Q_L = I_{RL}^2 \cdot X_L = 1093VA_r$$


$$Q_C = Q_L$$

$$X_C = \frac{U^2}{Q_C} = 44,3\Omega$$

$$C = \frac{1}{\omega X_C} = 7,18\mu F$$

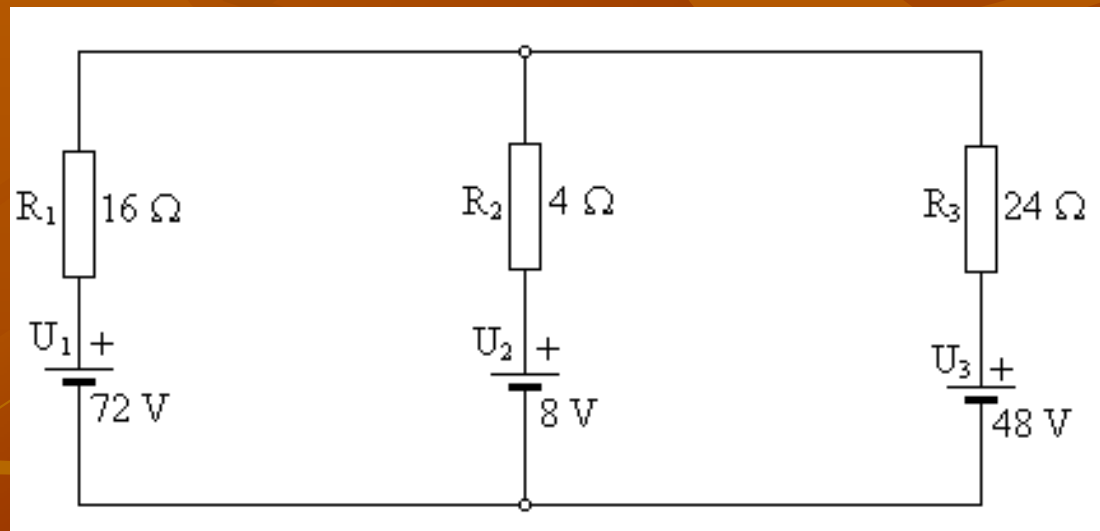- Odredi sve struje metodom konturnih struja.



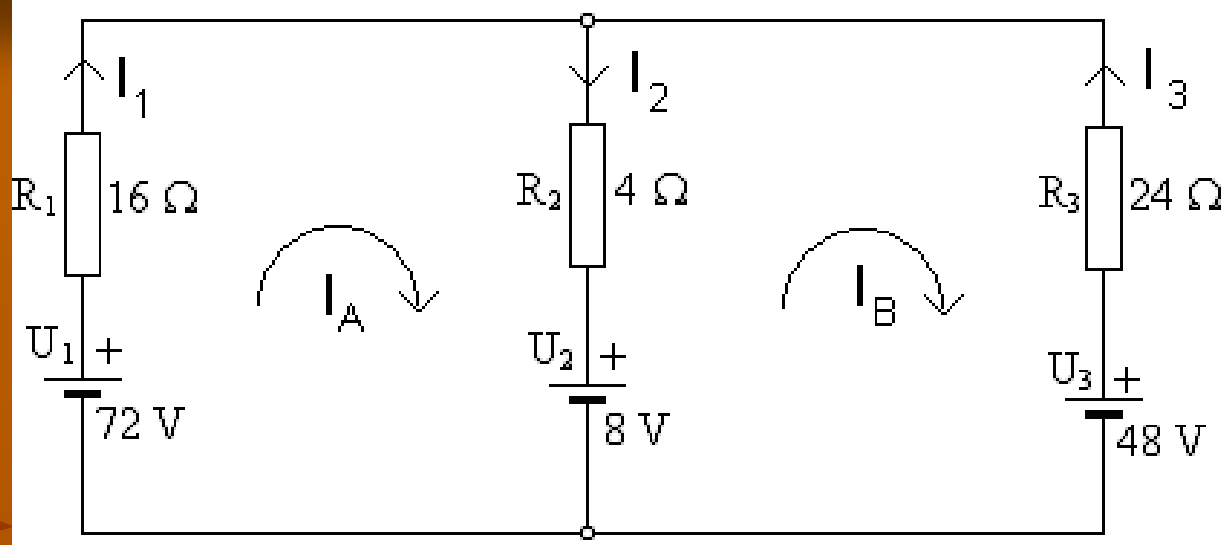

$$U_1 - U_2 = I_A (R_1 + R_2) - I_B \cdot R_2$$

$$U_2 - U_3 = -I_A \cdot R_2 + I_B (R_2 + R_3)$$

$$64 = 20I_A - 4I_B$$

$$-40 = -4I_A + 28I_B$$

$$I_A = 3\text{A}$$


$$I_B = -1\text{A}$$


$$\underline{I_1 = I_A = 3\text{A}}$$

$$\underline{I_3 = -I_B = 1\text{A}}$$

$$\underline{I_2 = I_A - I_B = 4\text{A}}$$

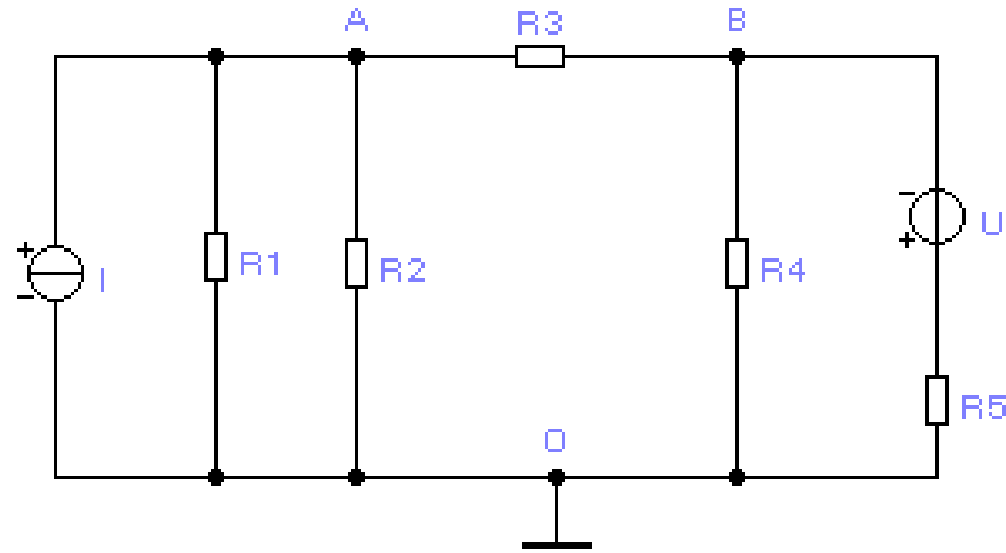- Primjenom Theveninovog teorema odredite Theveninov napon U_T i otpor R_T između točaka A i B i jakost struje I_3 kroz otpornik $R_3=300\Omega$. Svi ostali otpornici imaju iznos otpora 600Ω , jakost struje strujnog izvora je $I=1.8A$ a naponski izvor ima vrijednost napona $U=90V$.



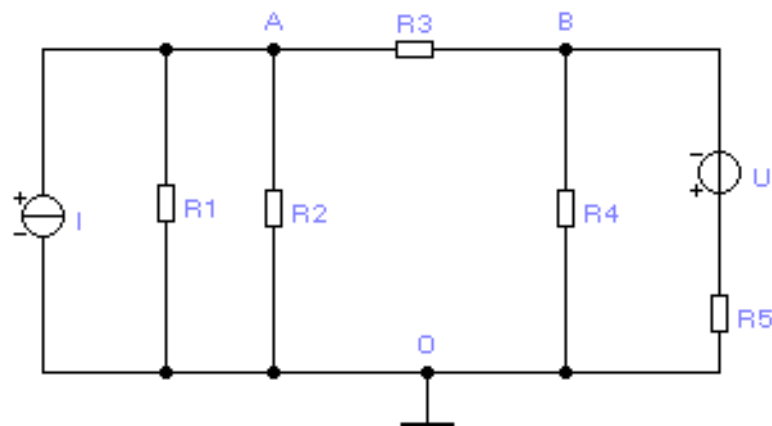

Theveninov otpor iznosi:

$$R_T = \frac{R_1 * R_2}{R_1 + R_2} + \frac{R_4 * R_5}{R_4 + R_5}$$

$$R_T = 300 + 300 = 600\Omega$$

Theveninov napon je napon između točkaka A i B:

$$E_T = U_{AB} = U_{AO} + U_{BO}$$

$$U_{AO} = I * R_{12} = 1.8 * 300 = 540V$$

$$U_{BO} = \frac{U}{R_4 + R_5} * R_4 = \frac{90}{600 + 600} * 600 = 45V$$


$$E_T = 540 + 45 = 585V$$

Jakost struje kroz otpornik R_3 iznosi:

$$I_3 = \frac{E_T}{R_T + R_3} = \frac{585}{600 + 300}$$

$$I_3 = 0.65A$$

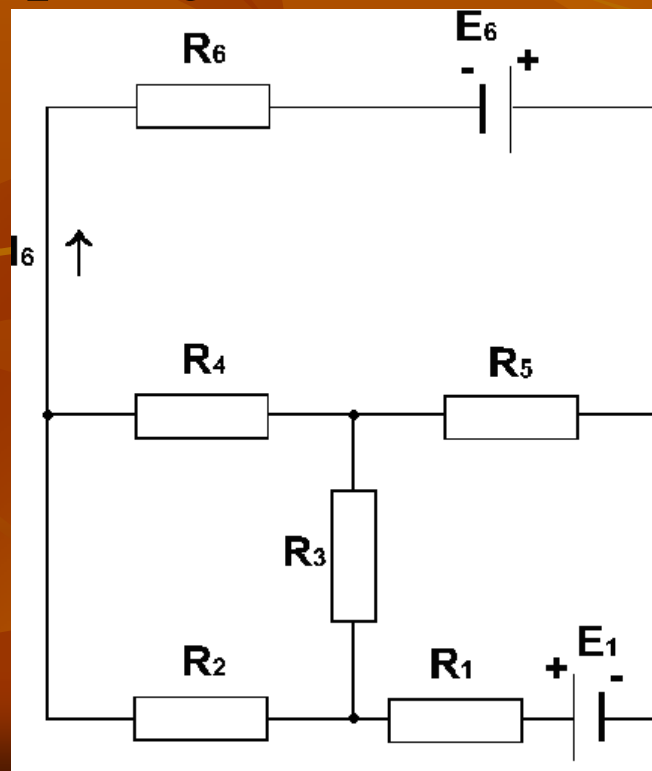- Za mrežu na slici poznato je: $E_1=100\text{ V}$,
 $R_1=R_2=150\ \Omega$; $R_3=R_4=R_5=50\ \Omega$; $R_6=25\ \Omega$
 $I_6=0,1\text{ A}$. Primjenom Theveninovog teorema
potrebno je odrediti elektromotornu silu E_6 ,
Theveninov napon U_T i Theveninov otpor R_T ,
gledano s priključnica izvora E_6 .




$$I_1 = \frac{E_1}{\frac{(R_2 + R_4) \cdot R_3}{R_2 + R_3 + R_4} + R_1 + R_5} = \frac{100}{\frac{(150 + 50) \cdot 50}{150 + 50 + 50} + 150 + 50} = \frac{5}{12}$$

$$I_1 \approx 0,42A$$

$$I_4 = \frac{R_3}{R_2 + R_4 + R_3} \cdot I_1 = \frac{50}{150 + 50 + 50} \cdot \frac{5}{12} = \frac{1}{12}$$



$$I_4 \approx 0,083A$$

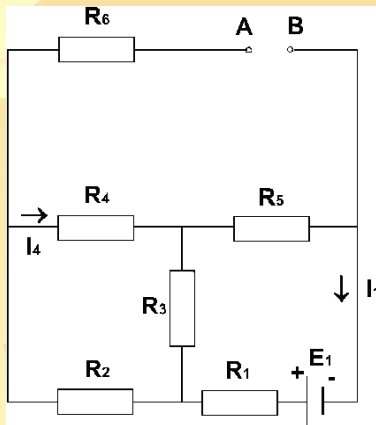

$$U_T = U_{AB} = R_5 I_1 + R_4 I_4$$

$$U_T = U_{AB} = 50 \cdot \frac{5}{12} + 50 \cdot \frac{1}{12} = \frac{50}{2}$$

$$U_T = U_{AB} = 25V$$

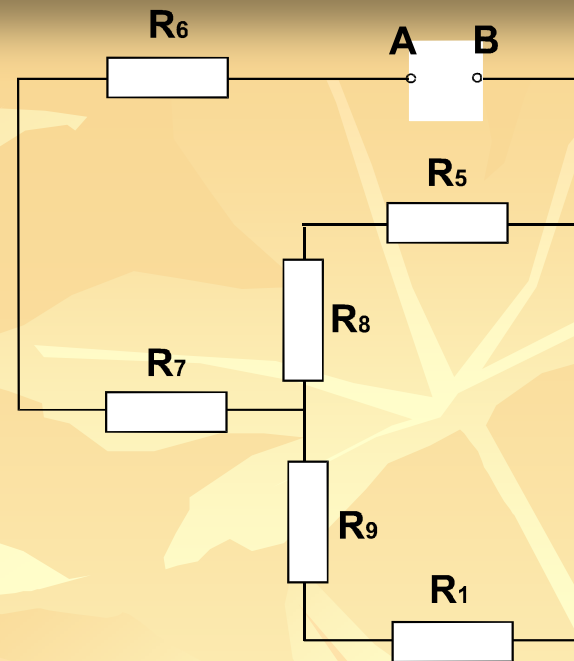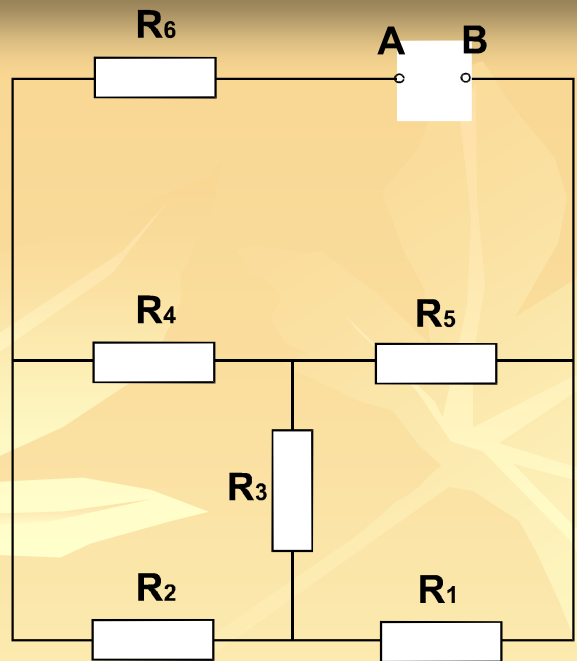


Transfiguriranjem trokuta R_2 , R_3 , R_4 u zvijezdu R_7 , R_8 , R_9 imat ćemo:

$$R_7 = \frac{R_2 R_4}{R_2 + R_3 + R_4} = \frac{150 \cdot 50}{150 + 50 + 50} = 30 \Omega$$

$$R_8 = \frac{R_3 R_4}{R_2 + R_3 + R_4} = \frac{50 \cdot 50}{150 + 50 + 50} = 10 \Omega$$

$$R_9 = \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3 + R_4} = \frac{150 \cdot 50}{150 + 50 + 50} = 30 \Omega$$


Sada je ekvivalentni Theveninov otpor:

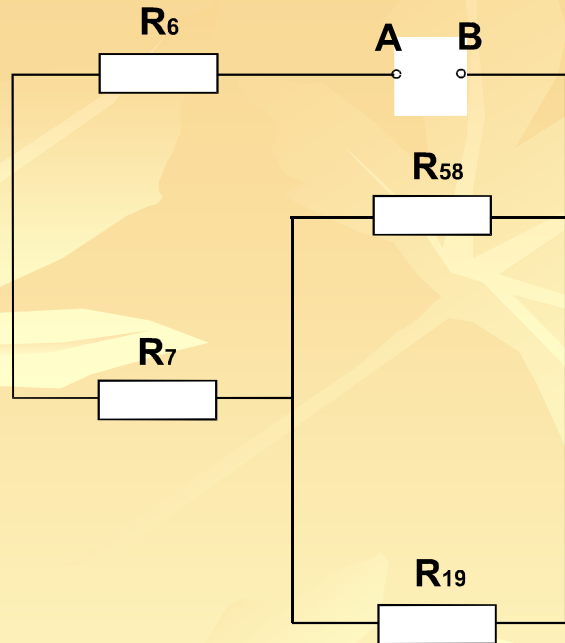

$$R_T = R_{AB} = R_6 + R_7 + \frac{R_{58} R_{19}}{R_{58} + R_{19}} =$$

$$R_6 + R_7 + \frac{(R_5 + R_8)(R_9 + R_1)}{R_5 + R_8 + R_9 + R_1}$$

$$R_T = R_{AB} = 100\Omega$$

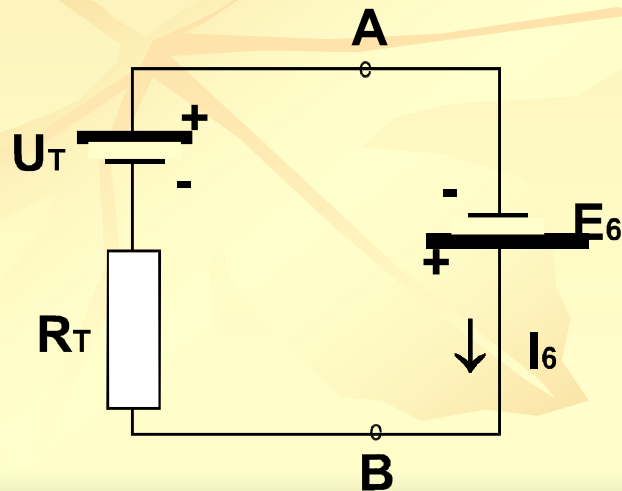



$$E_6 = R_T I_6 - U_T$$

$$E_6 = 100 \cdot 0,1 - 25$$

$$E_6 = -15V$$

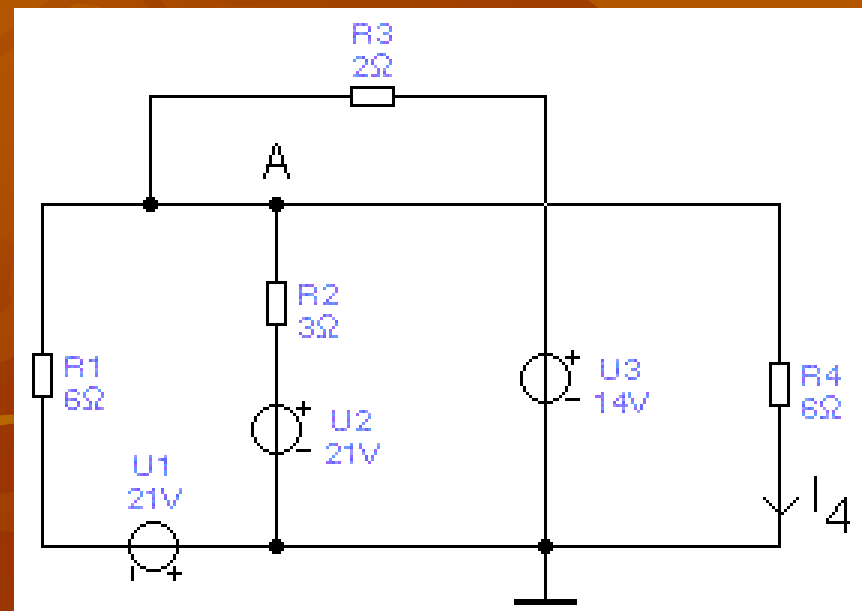- Metodom napona čvorova odredi potencijal φ_A točke A, struju I_4 kroz otpor R_4 u mreži prema slici.



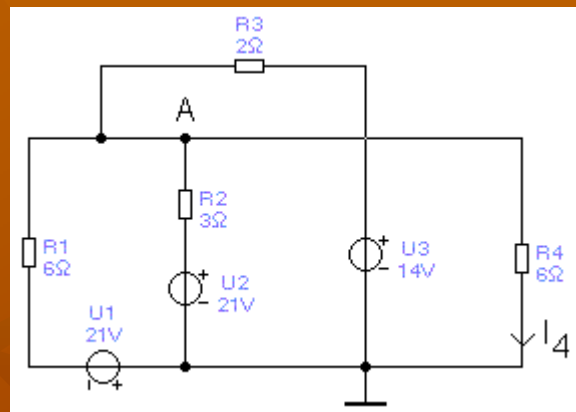



$$I_1 = \frac{\varphi + 21}{6} \quad I_2 = \frac{21 - \varphi}{3} \quad I_3 = \frac{14 - \varphi}{2} \quad I_4 = \frac{\varphi}{6}$$

$$I_1 + I_4 = I_2 + I_3 \quad \frac{\varphi + 21}{6} + \frac{\varphi}{6} = \frac{21 - \varphi}{3} + \frac{14 - \varphi}{2} \quad \underline{\varphi = 9V}$$

$$I_1 = 5A \quad I_2 = 4A \quad I_3 = 2,5A \quad \underline{I_4 = 1,5A}$$

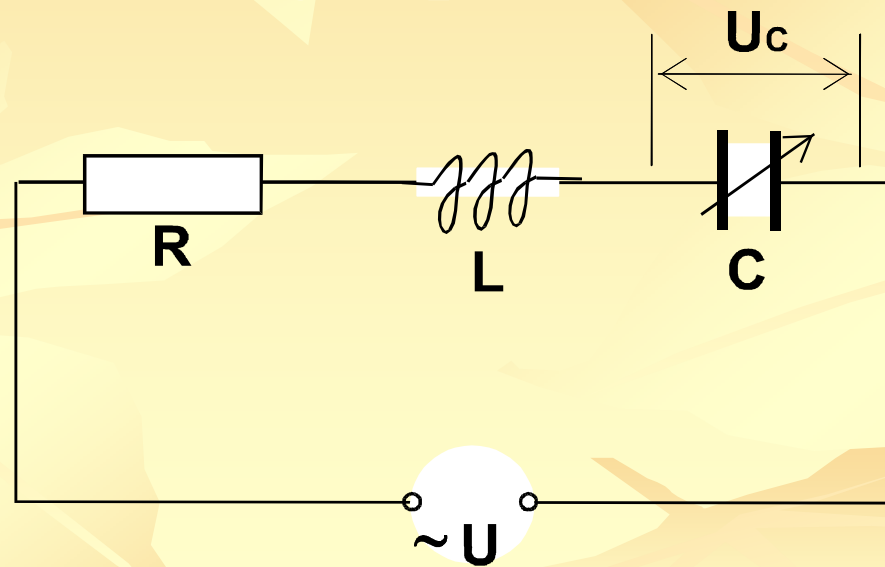- Serijski spoj s omskim otporom $R=6\ \Omega$, induktivitetom $L=5,2\ \text{mH}$ te promjenjivim kapacitetom C služi kao djelitelj napona frekvencije $\omega=2500\ \text{rad/s}$. Kod kojeg je kapaciteta C napon na kondenzatoru jednak polovici narinutog napona?



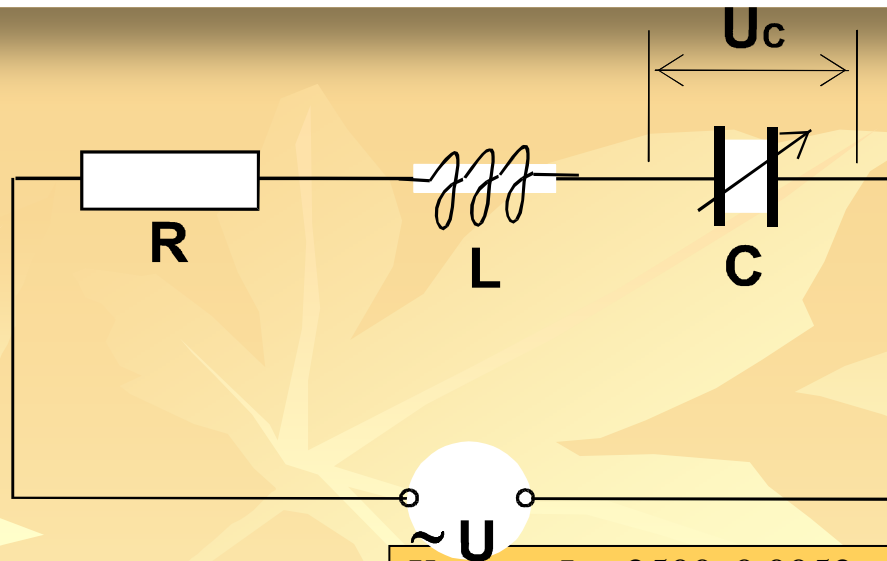

$$U : U_C = Z : X_C$$

$$U_C = \frac{U}{2} \Rightarrow X_C = \frac{Z}{2}$$

$$X_L = \omega \cdot L = 2500 \cdot 0,0052 = 13\Omega$$

$$X_C = \frac{Z}{2} \Rightarrow Z = 2X_C$$

$$Z^2 = R^2 + (X_L - X_C)^2$$

$$(2X_C)^2 = R^2 + X_L^2 - 2X_L X_C + X_C^2$$

$$4X_C^2 - X_C^2 = R^2 + X_L^2 - 2X_L X_C$$

$$3X_C^2 + 2X_L X_C - (R^2 + X_L^2) = 0$$

$$3X_C^2 + 2 \cdot 13X_C - (6^2 + 13^2) = 0$$

$$3X_C^2 + 26X_C - 205 = 0$$

$$X_{C1} = \frac{-26 + \sqrt{26^2 + 4 \cdot 3 \cdot (-205)}}{2 \cdot 3}$$

$$X_{C2} = \frac{-26 - \sqrt{26^2 + 4 \cdot 3 \cdot (-205)}}{2 \cdot 3}$$

$$X_{C1} = \frac{-26 + 56}{6} \quad X_{C2} = \frac{-26 - 56}{6}$$

Rješavanjem kvadratne jednadžbe dobiju se dva rješenja:


$$X_{C1} = 5\Omega$$



$$X_{C2} \approx -13,67\Omega$$

Negativni predznak drugog rješenja pokazuje da bi i induktivni otpor istog iznosa dao, također polovicu priključenog napona.

$$C = \frac{1}{\omega X_{C1}} = \frac{1}{2500 \cdot 5} = 80\mu F$$

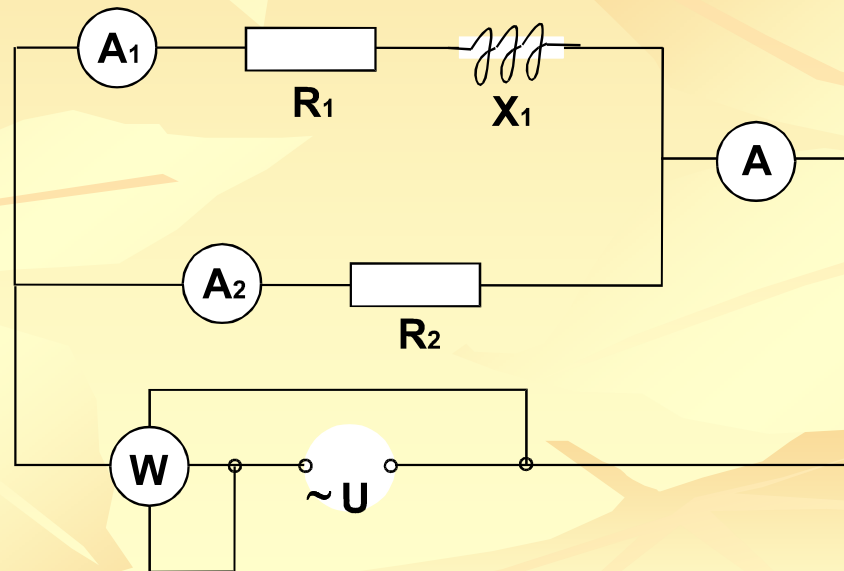- U zadanom paralelnom spoju izmjereno je:
 $I_1=6$ A; $I_2=2,8$ A; $I=8$ A; $\cos\varphi=0,8$; $P=1344$ W
Potrebno je: a) odrediti faktor snage $\cos\varphi_1$ prve grane; b) odrediti impedanciju Z_1 i njezine komponente R_1 i X_1 , te omski otpor R_2



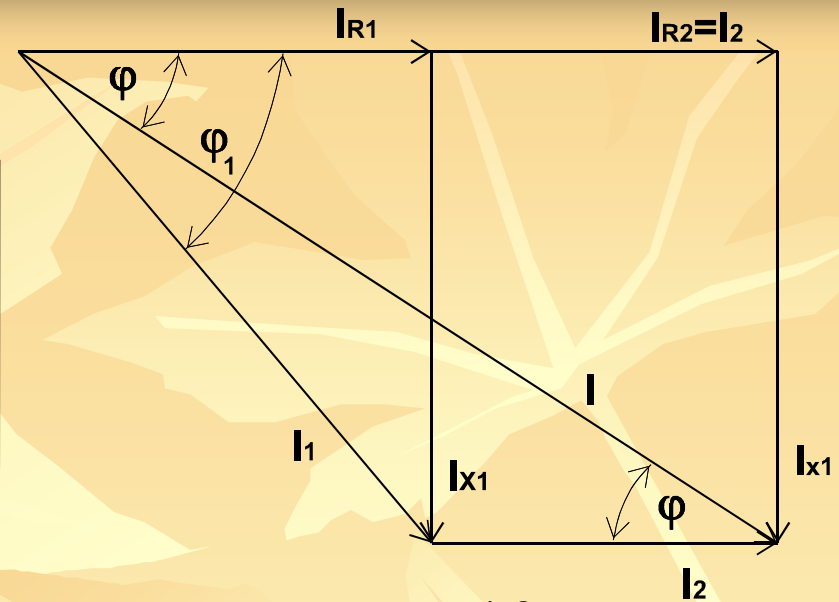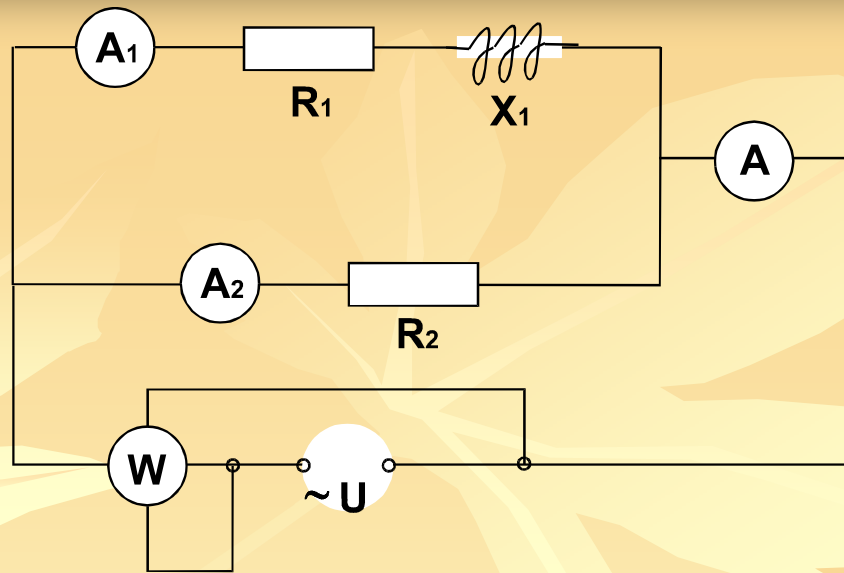

$$\frac{I_{X1}}{I} = \sin \varphi$$

$$I_{X1} = I \cdot \sin \varphi$$

$$\cos \varphi = 0,8 \Rightarrow \varphi = \arccos 0,8$$

$$\varphi = 36,87^\circ$$

$$\sin 36,87^\circ = 0,6$$

$$I_{X1} = 8 \cdot 0,6 = 4,8A$$

$$\sin \varphi_1 = \frac{I_{X1}}{I_1} = \frac{4,8}{6} = 0,8$$

$$\varphi_1 = \arcsin 0,8 = 53,13^\circ$$

Faktor snage prve grane:


$$\cos \varphi_1 = \cos 53,13^\circ = 0,6$$

b) $X_1 = Z_1 \sin \varphi_1 = 35 \cdot 0,8 = 28\Omega$

$$P = UI \cos \varphi$$

$$U = \frac{P}{I \cos \varphi} = \frac{1344}{8 \cdot 0,8} = 210V$$
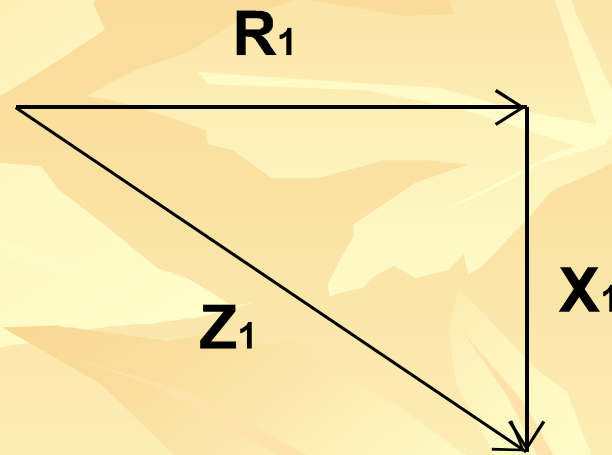
$$R_1 = Z_1 \cos \varphi_1 = 35 \cdot 0,6 = 21\Omega$$





$$R_2 = \frac{U}{I_2} = \frac{210}{2,8} = 75\Omega$$

$$Z_1 = \frac{U}{I_1} = \frac{210}{6} = 35\Omega$$

- Na izvor serijski su spojeni $R = 10\Omega$, $L = 10$ mH, $C = 20 \mu\text{F}$. Izračunaj i napiši izraze za: $i(t)$, $u_R(t)$, $u_C(t)$ i $u_L(t)$. Skiciraj fazorski dijagram uz struju kao referentnu os.

$$u(t) = 4\sqrt{2} \sin(2000t)$$

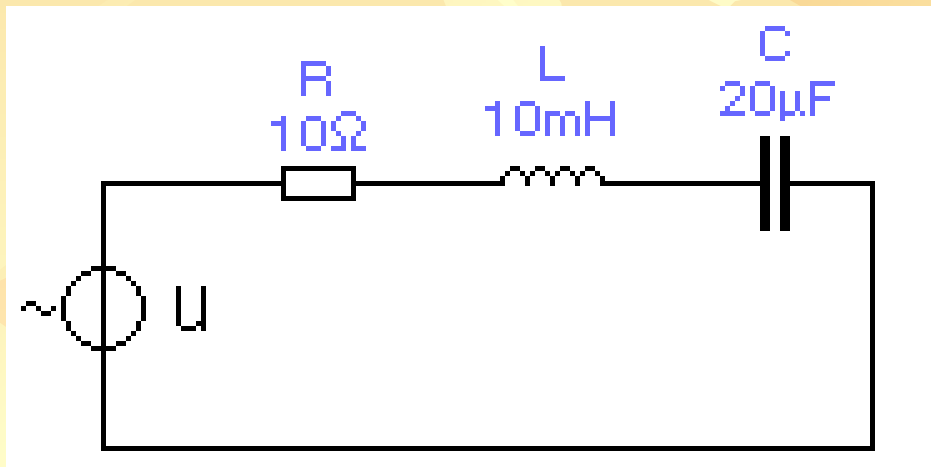

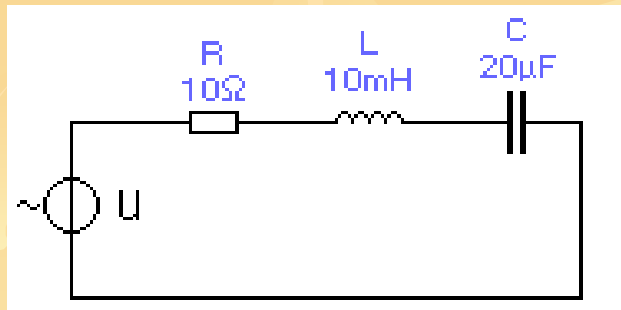

$$u(t) = 4\sqrt{2} \sin(2000t)$$

$$X_L = \omega L = 20 \Omega$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = 25 \Omega$$

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_C - X_L)^2} = 11,18 \Omega$$

$$I_{ef} = \frac{U_{ef}}{Z} = 0,358 A$$

$$I_{\max} = I_{ef} \cdot \sqrt{2} = 0,506 \quad \cos \varphi = \frac{R}{Z}$$

$$\rightarrow \varphi = 26,56^\circ \text{ (kap)}$$

$$i(t) = 0,358\sqrt{2} \sin(2000t + 26,56^\circ)$$

$$U_R = I \cdot R = 3,58\text{V}$$


$$u_R(t) = 3,58\sqrt{2} \sin(2000t + 26,56^\circ)$$

$$U_L = I \cdot X_L = 7,16\text{V}$$

$$u_L(t) = 7,16\sqrt{2} \sin(2000t + 116,56^\circ)$$

$$U_C = I \cdot X_C = 8,95\text{V}$$
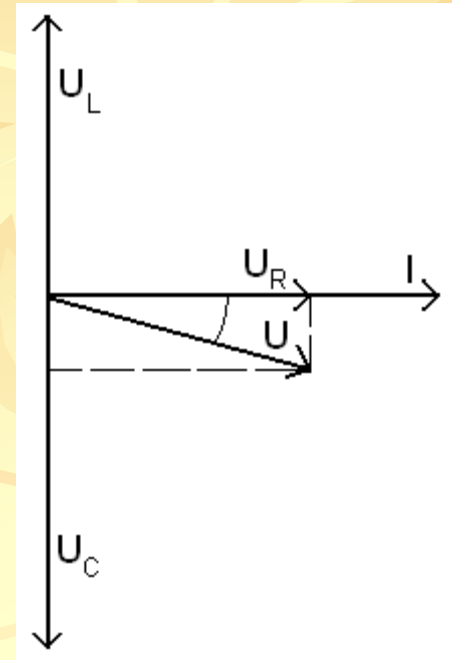
$$u_C(t) = 8,95\sqrt{2} \sin(2000t - 63,43^\circ)$$



Kraj!

PITANJA?

